
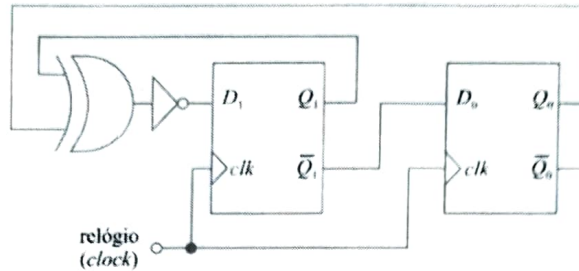


Avaliação de Sistemas Digitais

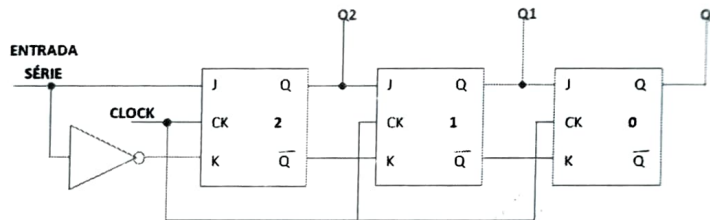1. Descreva a forma de onda para o circuito com Flip-Flop tipo D após 5 pulsos de clock. O D_0 e o D_1 iniciam-se em 0.




2. O circuito a seguir é de um registrador de deslocamento síncrono de entrada série e saída paralela.



Supondo condição inicial (estado atual das saídas) igual a zero ($Q_n = 0$), quantos períodos de *clock* são necessários para que uma entrada nível lógico alto (ENTRADA SÉRIE = 1) chegue até a saída Q_0 ? Explique a resposta.

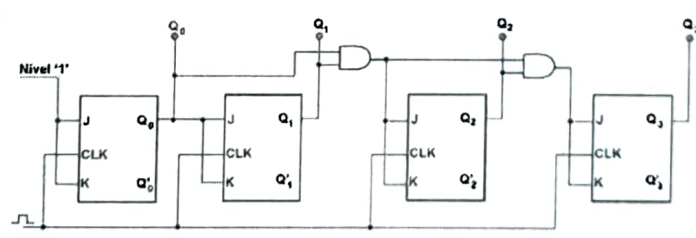3. Determine a saída após 6 pulsos de clock. Explique a forma de onda, como é feita a análise das saídas.



4. Desenhe um contador assíncrono de 3 bits utilizando Flip-Flop J-K.