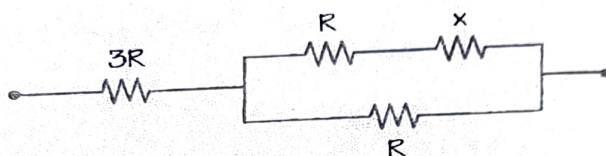



- Faça tudo com caneta.
- Faça as contas e explique seu raciocínio.
- Proibido o uso de celular.

Aluno:


- 1) Qual deve ser o valor da resistência x para que a resistência equivalente do circuito inteiro também seja igual a x ?



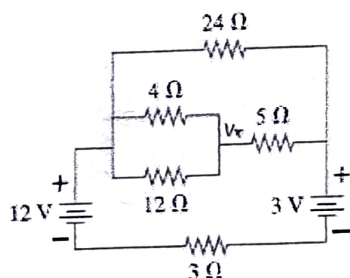
- 2) Calcule a corrente e a ddp em cada resistor.



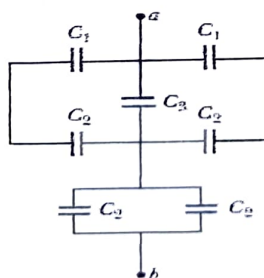- 3) Sabendo que $C_1 = 5 \mu\text{F}$, $C_2 = 10 \mu\text{F}$, $C_3 = 2 \mu\text{F}$, ache a capacitância equivalente do circuito.



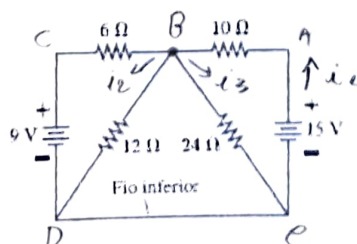- 4) Qual a intensidade e o sentido da corrente no fio inferior?



Cada questão vale 2,5 pontos.